ĐỀ THI KIỂM TRA MÔN VẬT LÝ
==========

Câu 1: Điện áp hiệu dụng của mạng điện xoay chiều u = 220sqrt(2)cos(100πt) V có giá trị là
A. 110 V
B. 220sqrt(2) V
C. 220 V
D. 100 V

Câu 2: Dòng điện xoay chiều i = I_0 cos(omega * t) chạy qua cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Cảm kháng của cuộn cảm là
A. Z_L = omega * L
B. Z_L = 1 / (omega * L)
C. Z_L = omega / L
D. Z_L = L / omega

Câu 3: Hiện tượng cộng hưởng điện xảy ra trong đoạn mạch RLC nối tiếp khi thỏa mãn điều kiện nào?
A. omega * L = R
B. omega * C = R
C. omega^2 * L * C = 2
D. omega^2 * L * C = 1

Câu 4: Hệ số công suất cos(phi) của đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp được tính bằng
A. Z / R
B. R / Z
C. R / Z_L
D. Z_C / R

Câu 5: Máy biến áp là thiết bị có chức năng
A. biến đổi tần số dòng điện xoay chiều.
B. biến đổi dòng điện xoay chiều thành một chiều.
C. biến đổi điện áp dòng điện xoay chiều.
D. làm tăng công suất dòng điện.

BẢNG ĐÁP ÁN:
1-C 2-A 3-D 4-B 5-C